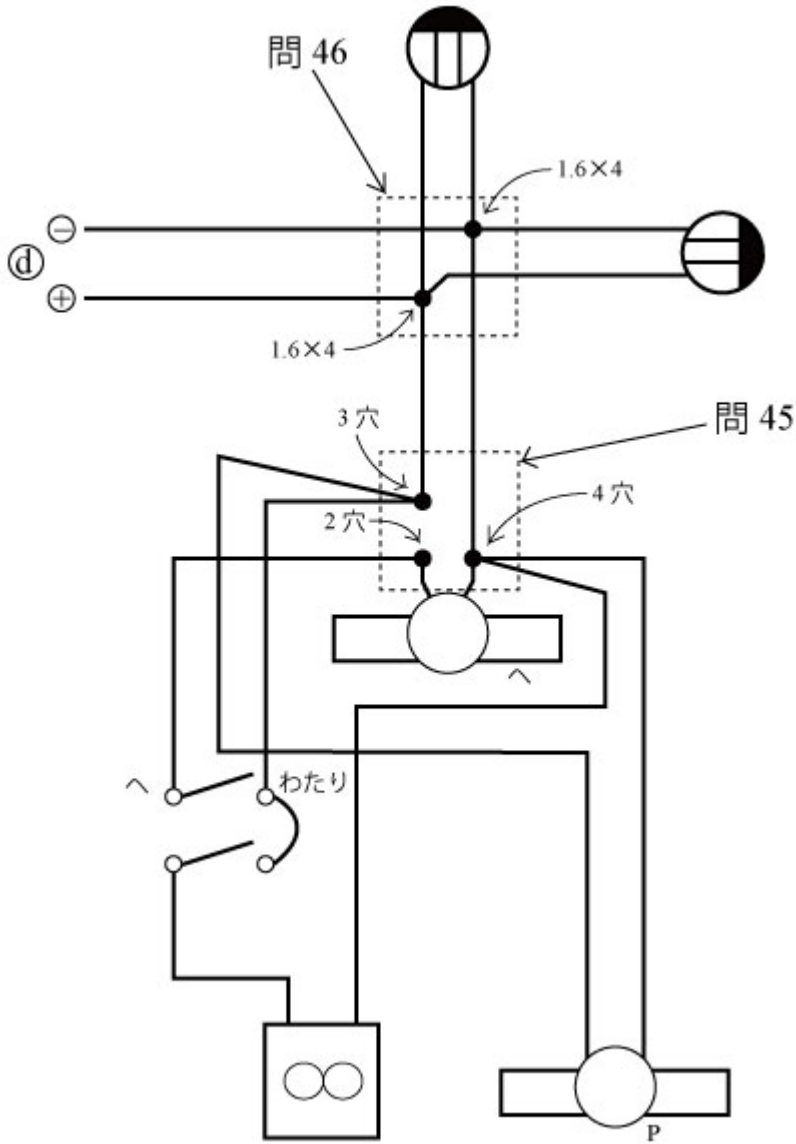


【配線図】

問 45 ⑮および⑯のジョイントボックス内の複線図を下記に示す。



問 45 と問 46 の複線図

2 穴用差込形コネクタ, 3 穴用差込コネクタ, 4 穴用差込コネクタが各 1 個必要になる。

「第二種電気工事士 徹底解説テキスト 筆記・技能」P.198 参照